

數位系統設計實習

Lecture 2

Verilog HDL (Data Flow-Level)

指導老師：陳勇志 教授

實習課助教：鍾兆鋆

Outline

2

- Recap Gate-Level
- Verilog 描述式：Data Flow-Level
- Verilog 基礎語法與使用
- LAB 2-1 and 2-2




Chapter

3

- **Recap Gate-Level**
- Verilog 描述式：Data Flow-Level
- Verilog 基礎語法與使用
- LAB 2-1 and 2-2

Recap Gate-Level

2

 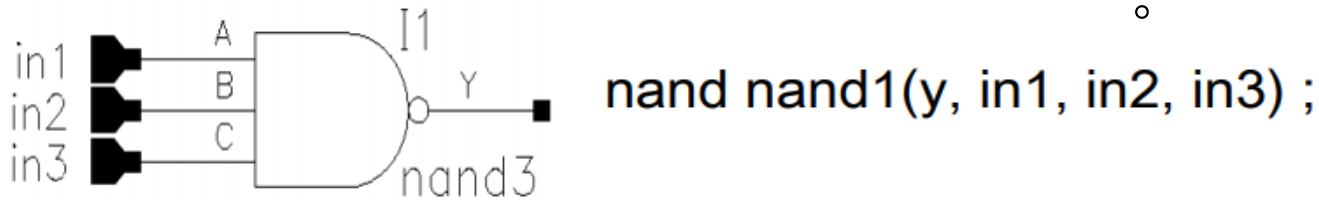 


以宣告邏輯閘互相連接的方式，對設計電路進行描述。

是最初階的電路描述方法。

Gate-Level Modeling

8

Example code : Full Adder

 

```
xor    (w1,    A,  
        B);  
xor    (        S,  
        w1, C0);  
and    (w2,    A,  
        B);  
and    (w3,    w1,
```

Chapter

6

- Recap Gate-Level
- Verilog 描述式：Data Flow-Level
- Verilog 基礎語法與使用
- LAB 2-1 and 2-2

Verilog HDL(Data Flow modeling)

9

//Description of fulladder

```
module fulladder(S, C, A, B, CO);
```

```
input A, B, CO;
```

```
output S, C;
```

//Define combinational logic circuit

```
assign C = (A & B) || (B & Ci) || (Ci & A);
```

```
assign S = A ^ B ^ CO;  $S = A \oplus B \oplus C_i$   
 $= \overline{A}\overline{B}C_i + \overline{A}B\overline{C}_i + A\overline{B}\overline{C}_i + ABC_i$ 
```

```
endmodule
```

$$C_o = AB + BC_i + C_iA$$

根據Truth Table，能夠知道
Cout(C),Sum(S)布林表示式
。

A	B	Cin	Cout	Sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Verilog basic Operator types

10

C	Verilog
*	*
/	/
+	+
-	-
%	%
!	!
&&	&&
>	>
<	<
>=	>=
<=	<=
==	==
!=	!=
~	~
&	&
^	^
~^	~^
>>	>>
<<	<<
?:	?:

(remainder)

Logical operation in statements

(xor)

(xnor)

(right shift)

(left shift)

Bit-level operation

Verilog的符號運算子與C語言的用法非常類似。

相關的符號運算子，可以參考左圖。

Bits vector

13

- 宣告 Input / Output 的位元寬度：

input [3:0] A; (宣告4位元長度)

output [3:0] B; (宣告4位元長度)

- `wire [0:31] w1;` // 32-bit wires with MSB = bit0
- Difference ? `[2:0]` vs `[0:2]`

```
wire [2:0] a = 3'b110;  
wire [0:2] b = 3'b110;
```


a[2]MSB	a[1]	a[0]LSB	b[2]LSB	b[1]	b[0]MSB
1	1	0	0	1	1

Data types

14

□ 信號線代表的四種狀態值： 1, 0, X, Z

 - 1:代表信號線在邏輯值1(ON)
- 0:代表信號線在邏輯值0(OFF)
- Z:代表信號線在高阻抗(High Impedance)
 - 輸入信號設定此值時,代表此信號為三態閘。
 - 輸出信號出現此值時,代表沒有信號源提供出邏輯值。
- X:代表信號線未知(Unknown)
 - 輸入信號設定此值時,代表隨意值(Dont care)
 - 輸出信號出現此值時,代表有兩個以上的信號源提供出不同的邏輯。



Number specification

16

- 明確指定常數值的位元寬度表示法：

EX：

二進制常數值格式：

$A = 8'b10101000;$

$B = 8'b10XX100Z;$

十六進制常數值格式：

$x = 8'HFF;$

$y = 8'HZF;$

Number specification

17

□ EX :

8'hAA	//h 十六進位，八位元
16'd1234	//d 十進制，十六位元
12'o7777	//o 八進制，十二位元
4'b1010	//b 二進制，四位元

*增加可讀性：

16'b0101_1010_1100_0000 (16'h6ac0)

(底線可以適當的使用，但請勿用在最高位元)

16'b_~~x~~0101_1010_1100_0000

Invalid!!

Chapter

13

- Recap Gate-Level
- Verilog 描述式：Data Flow-Level
- **Verilog 基礎語法與使用**
- LAB 2-1 and 2-2

Shift Operator

18

□ 移位運算子：

\gg 右移 \ll 左 (空出的位元補0)
;

EX If b=1110 then

assign a=b \gg 1 ; □a=0111

assign a=b \ll 1 ; □a=1100

Conditional Operator

19

- 條件運算子： C語言也有此語法！

If a = 0110, b = 0101 then

assign m = (S) ? 1 : 0 ; □ m = 1

assign m = (S) ? 1 : 0 ; □ m = 0

assign m = (S) ? 1 : 0 ; □ m = 1


assign m = (S) ? 1 : 0 ; □ m = 0

assign m = (S) ? 0 : 1 ; □ m = 1

assign m = (S) ? 0 : 1 ; □ m = 1

條件式


assign M = S ? A : B;

 

Recap Module Setup

2

回顧一下，上周的 Module 定義與宣告。

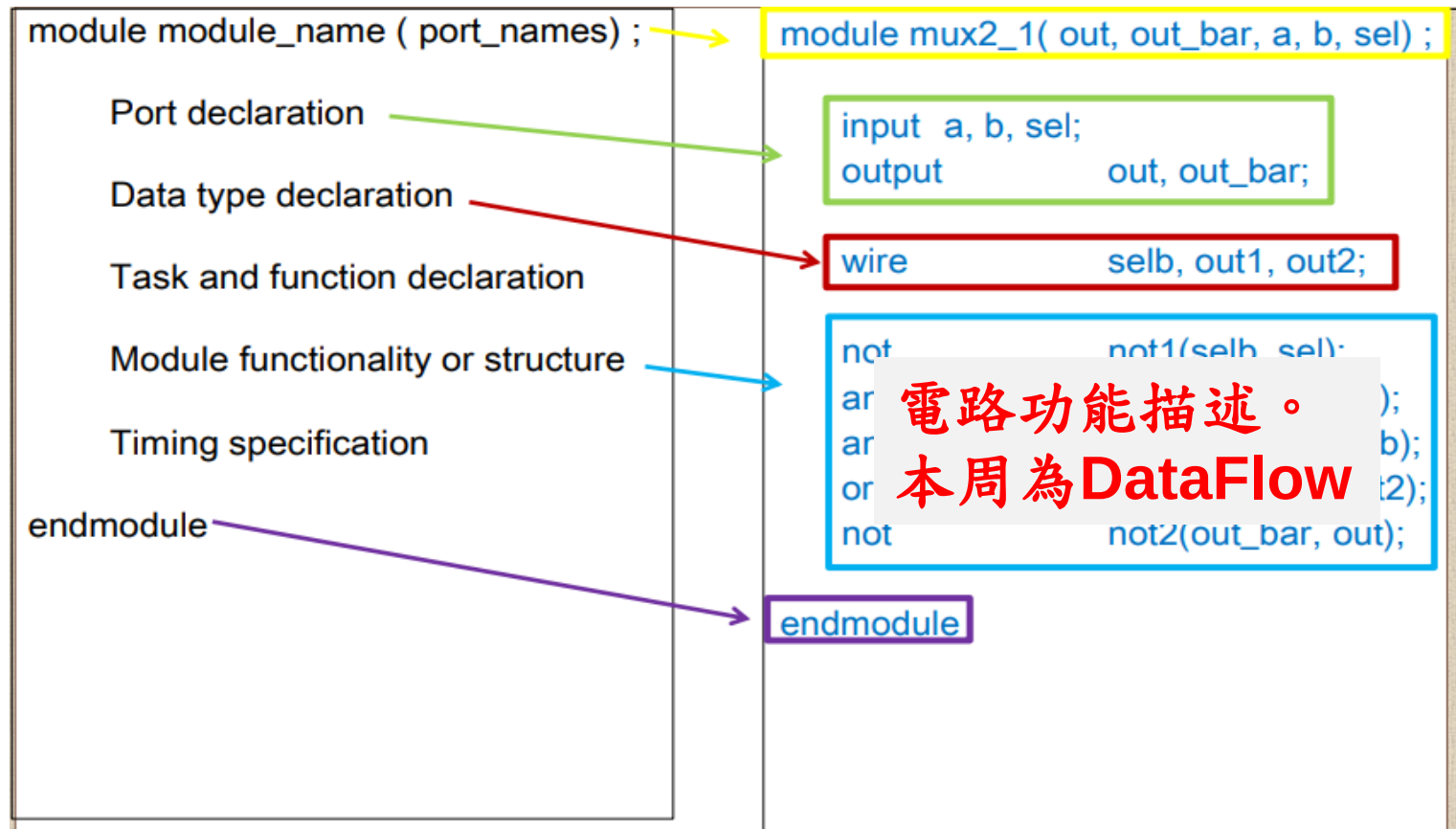

Module Instantiation

20

□ Connecting ports to external signals

– Connecting by ordered list, for example


```
module top;  
input [3:0] A, B;      top-module  
input C_IN;  
output [3:0] SUM;  
output C_OUT;  
fulladd4 mod (SUM, C_OUT, A, B, C_IN);  
...  
endmodule
```

可任意取名

calling sub-module

```
module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);  
output [3:0] sum;  
output c_out;  
input [3:0] a, b;  
input c_in;  
...  
endmodule
```

sub-module

 

Module Instantiation

21

- Connecting ports by name :

fulladd4 fa_ordered

(.c_out(C_OUT), .sum(SUM), .b(B), .c_in(C_IN), .a(A));



```
fulladd4 mod (SUM, C_OUT, A, B, C_IN);
```

```
module fulladd4(sum, c_out, a, b, c_in);  
  output [3:0] sum;  
  output c_cout;  
  input [3:0] a, b;  
  input c_in;  
  
endmodule
```

sub-module

Chapter


19

- Recap Gate-Level
- Verilog 描述式：Data Flow-Level
- Verilog 基礎語法與使用
- LAB 2-1 and 2-2

LAB 2-1

11

 - 請使用**Data flow**的方式描寫出下圖之邏輯閘，並於 Quartus II 模擬訊號波型加以驗證結果。



宣告wire：


Wire w1,w2...

Assign w1 = ...?

Assign g = ...?

LAB 2-1


12

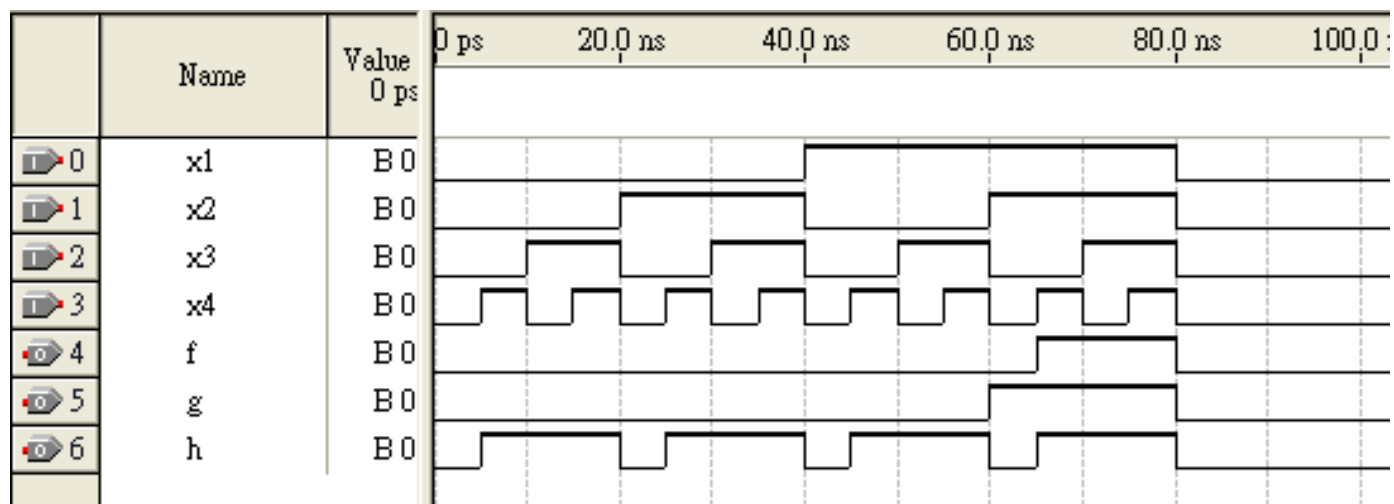

LAB 2-2

22

 - 請使用**Data flow**的方式描寫出一2-bit multiplier 如下圖所示，並於Quartus II 模擬訊號波型加以驗證結果。



Note:
Write "HA " as a sub-module

```
module XXX(A,B,C);  
output [3:0] C;  
input [1:0] A, B;
```


.....

```
endmodule
```

Hint - HA


23

- Half Adder

 

LAB 2-2

24

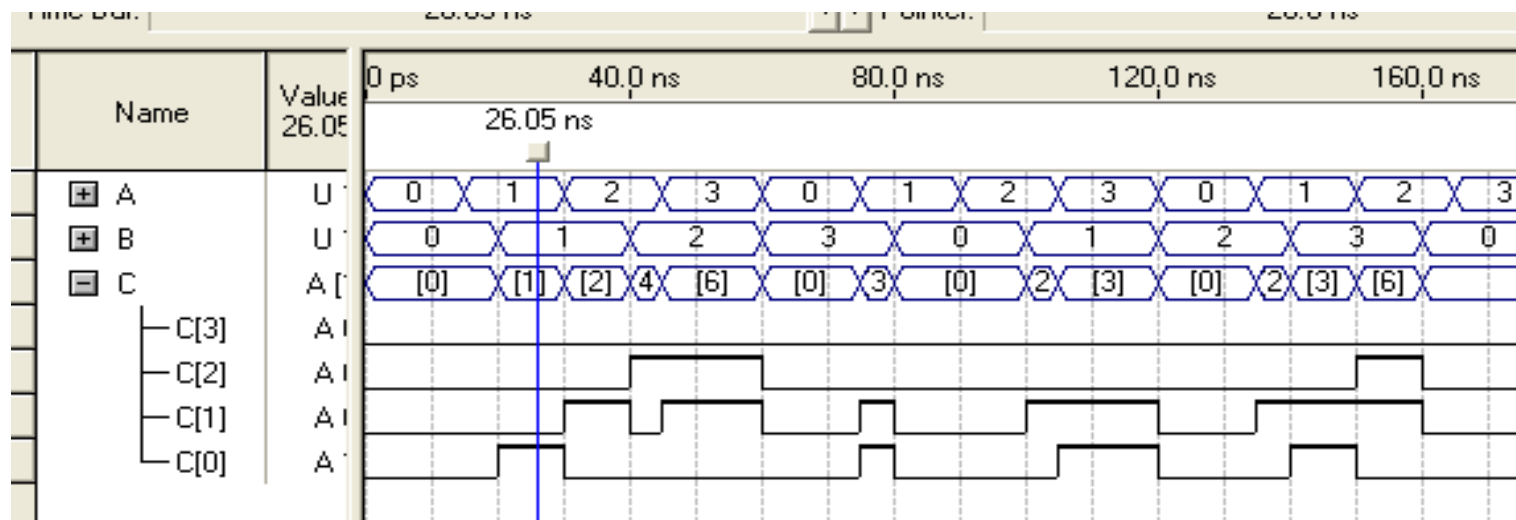

LAB 2

下課前繳交至moodle：

上傳verilog.v

波形截圖